



**Universidade Federal De Roraima
Centro De Ciência e Tecnologia
Departamento de Ciência da Computação**



CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

PROCESSADOR RISC DE 8 BITS

Boa Vista/RR
2025

ACADÊMICO:

ABRAHÃO PICANÇO NERES DE OLIVEIRA

JONATHAN EMERSON BRAGA DA SILVA

PROCESSADOR RISC DE 8 BITS

Trabalho Avaliativo para matéria de
Arquitetura e Organização de
Computadores em Ciências da
Computação da Universidade de
Roraima - UFRR.

Orientador: Herbert Oliveira

Boa Vista/RR
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. ESPECIFICAÇÃO.....	4
2.1 PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO.....	4
2.2 CONJUNTO DE INSTRUÇÕES.....	4
2.2.1 CAMPOS DAS INSTRUÇÕES:.....	4
2.3 DESCRIÇÃO DO HARDWARE.....	5
2.3.1 PC.....	5
2.3.2 ROM.....	6
2.3.3 DECODIFICADOR.....	7
2.3.4 CONTROL.....	7
2.3.5 BANCO DE REGISTRADORES.....	8
2.3.6 ULA.....	9
2.3.7 MUX.....	10
2.3.8 RAM.....	11
2.4 DATAPATH.....	11
3. TESTES.....	12
3.1 ULA.....	12
3.2 UNIDADE DE CONTROLE.....	12
3.3 PC.....	12
3.4 RAM.....	12
3.5 ROM.....	13
3.6 MUX.....	13
3.7 DECODIFICADOR.....	13
3.8 BANCO DE REGISTRADORES.....	13
4. CONSIDERAÇÕES.....	14
5. REFERÊNCIAS.....	15

1. INTRODUÇÃO

O projeto de um processador RISC de 8 bits exige um planejamento detalhado das instruções que serão suportadas, bem como a definição de sua arquitetura e funcionamento. Este documento descreve o planejamento das instruções, incluindo o conjunto de instruções, formatos, modos de endereçamento e a organização do datapath e da unidade de controle.

2. ESPECIFICAÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um processador básico e eficiente, implementado em VHDL, formado por componentes interligados que executam funções fundamentais.

2.1 PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO

Para a implementação do processador, foi utilizada a IDE Quartus Prime Lite Edition.

2.2 CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

O processador projetado (RISC-8bits) possui 4 registradores internos identificados por R0, R1, R2 e R3. Ele utiliza instruções de 8 bits organizadas em dois formatos principais:

- Formato Geral para instruções aritméticas (ADD, SUB, ADDI), acesso à memória (LW, SW), carregamento imediato (LI) e salto condicional (BEQ).
- Formato J (JUMP) para salto incondicional, com endereço específico.

2.2.1 CAMPOS DAS INSTRUÇÕES:

- Opcode (3 bits) [7-5]: Define a operação a ser executada pelo processador.
- RD (2 bits) [4-3]: Registrador de destino que armazena resultados ou recebe dados da memória.
- RS (2 bits) [2-1]: Registrador fonte, fornece o segundo operando em operações aritméticas.

- Imediato (3 bits) [2-0]: Valor imediato usado nas instruções que o requerem (LI, ADDI, LW, SW, BEQ).

Nota: Os bits do registrador RS [2-1] são parcialmente sobrepostos pelo campo imediato [2-0].

- Endereço Jump (5 bits) [4-0]: Valor utilizado exclusivamente para o salto incondicional (JUMP).

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição
000	ADD	Geral (R)	Soma registradores ($RD \leftarrow RD + RS$)
001	SUB	Geral (R)	Subtrai registradores ($RD \leftarrow RD - RS$)
010	LW	Geral (I)	Carrega dado da RAM ($RD \leftarrow \text{MEM}[\text{Imed.}]$)
011	SW	Geral (I)	Armazena dado do RS na RAM ($\text{MEM}[\text{Imed.}] \leftarrow RS$)
100	ADDI	Geral (I)	Soma imediato ao registrador ($RD \leftarrow RD + \text{Imed.}$)
101	LI	Geral (I)	Carrega imediato em registrador ($RD \leftarrow \text{Imed.}$)
110	BEQ	Geral (I)	Salta se $RD = RS$
111	JUMP	J (Salto)	Salto incondicional p/ endereço Jump

1.Tabela


2.3 DESCRIÇÃO DO HARDWARE

Nesta seção, são apresentados os elementos de hardware que formam o processador, acompanhados de uma explicação sobre suas funcionalidades, além dos valores de entrada e saída.

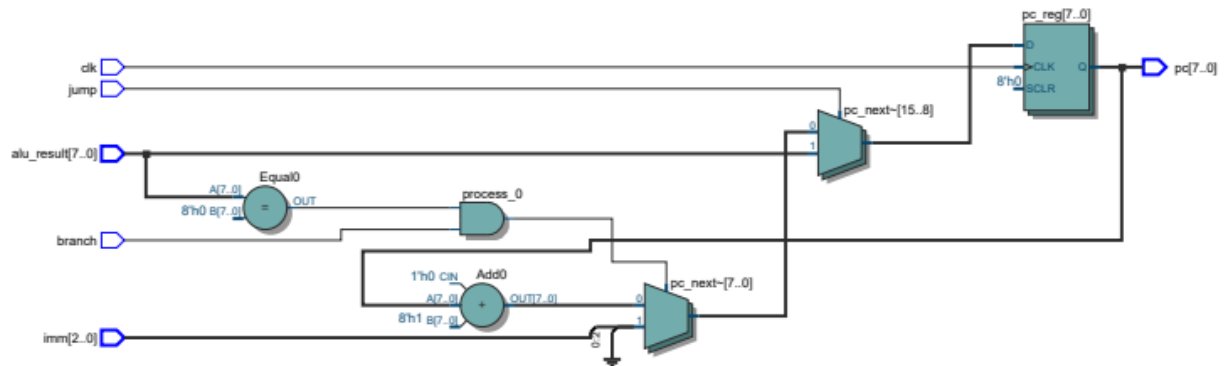2.3.1 PC

O módulo Contador de Programa mantém o endereço da próxima instrução em um registrador de 8 bits, atualizado na borda de subida do clock. Normalmente, incrementa o valor em um, mas pode assumir um resultado de 8 bits da unidade


aritmética para salto incondicional ou um imediato de 3 bits estendido para 8 bits em desvio condicional, se a condição de igualdade for verdadeira. A saída reflete o endereço atualizado.



1.Componente PC gerado pelo Quartus

 
2.3.2 ROM

O módulo ROM armazena instruções de um programa em uma memória somente leitura com 256 posições de 8 bits. Ele recebe um endereço de 8 bits e entrega a instrução correspondente, também de 8 bits. O conteúdo é fixo, com um programa Fibonacci nas primeiras 7 posições e testes gerais nas 11 seguintes, incluindo operações como carregamento, soma, armazenamento e saltos. As posições restantes são nulas, e a instrução é obtida usando o endereço como índice da memória.



 
2.3.3 DECODIFICADOR

O módulo Decodificador interpreta uma instrução de 8 bits e separa seus campos: os 3 bits mais significativos para o tipo de operação, 2 bits para o registrador de destino, 2 bits para o registrador de origem, 3 bits para o valor imediato e 5 bits para o endereço de salto. A decodificação ocorre diretamente, distribuindo os bits da instrução para as saídas de maneira instantânea e sem armazenamento.



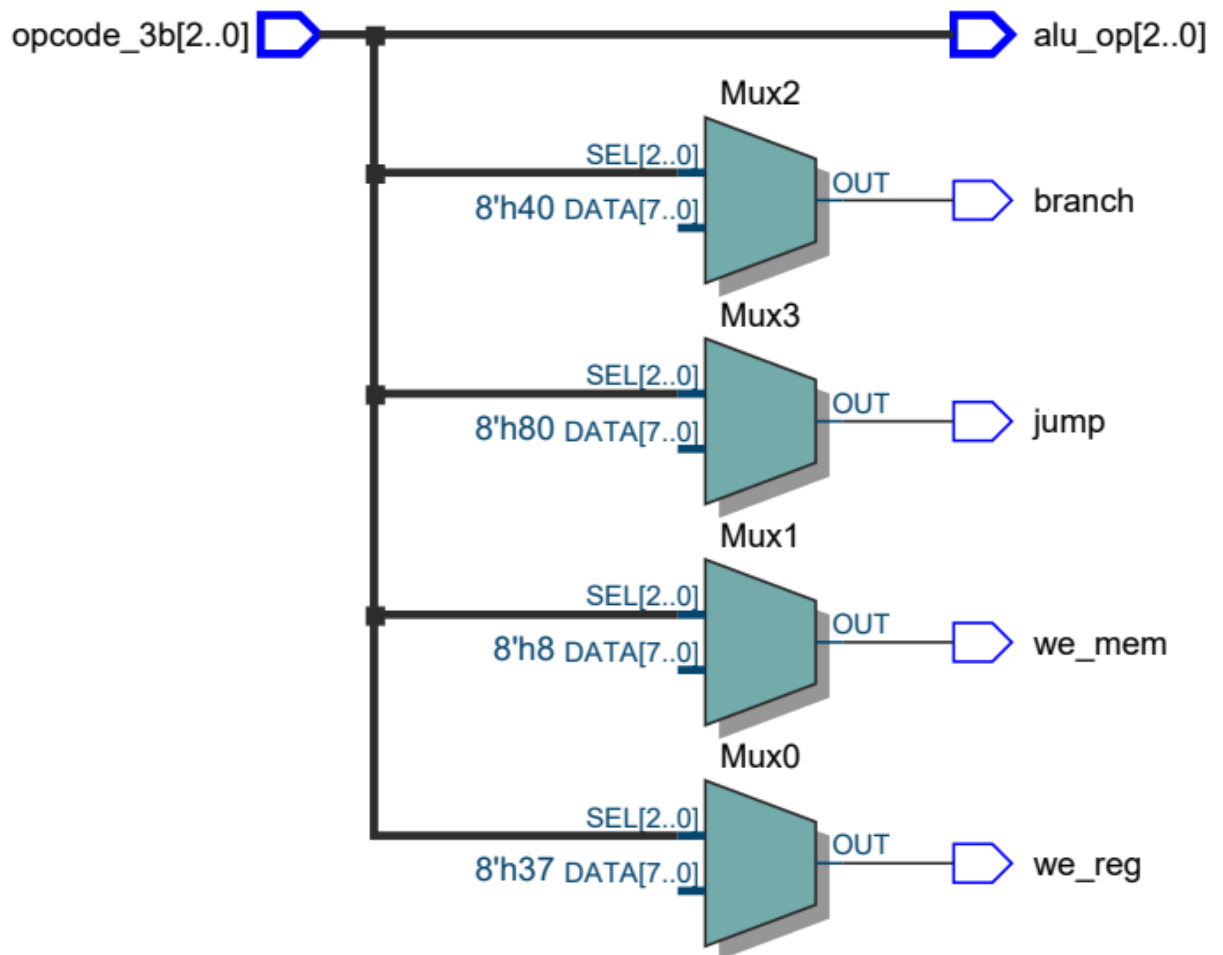2.3.4 CONTROL


O módulo Control é a unidade de controle que decodifica um opcode de 3 bits e define sinais para operar um processador. Ele ativa a escrita em registradores para instruções como soma e carregamento, a escrita na memória para armazenamento, o salto condicional para desvio se igual, o salto incondicional para pulo direto e ajusta a operação da unidade lógica e aritmética. Em resumo, transforma instruções em comandos básicos.



4.Componente CONTROL gerado pelo Quartus

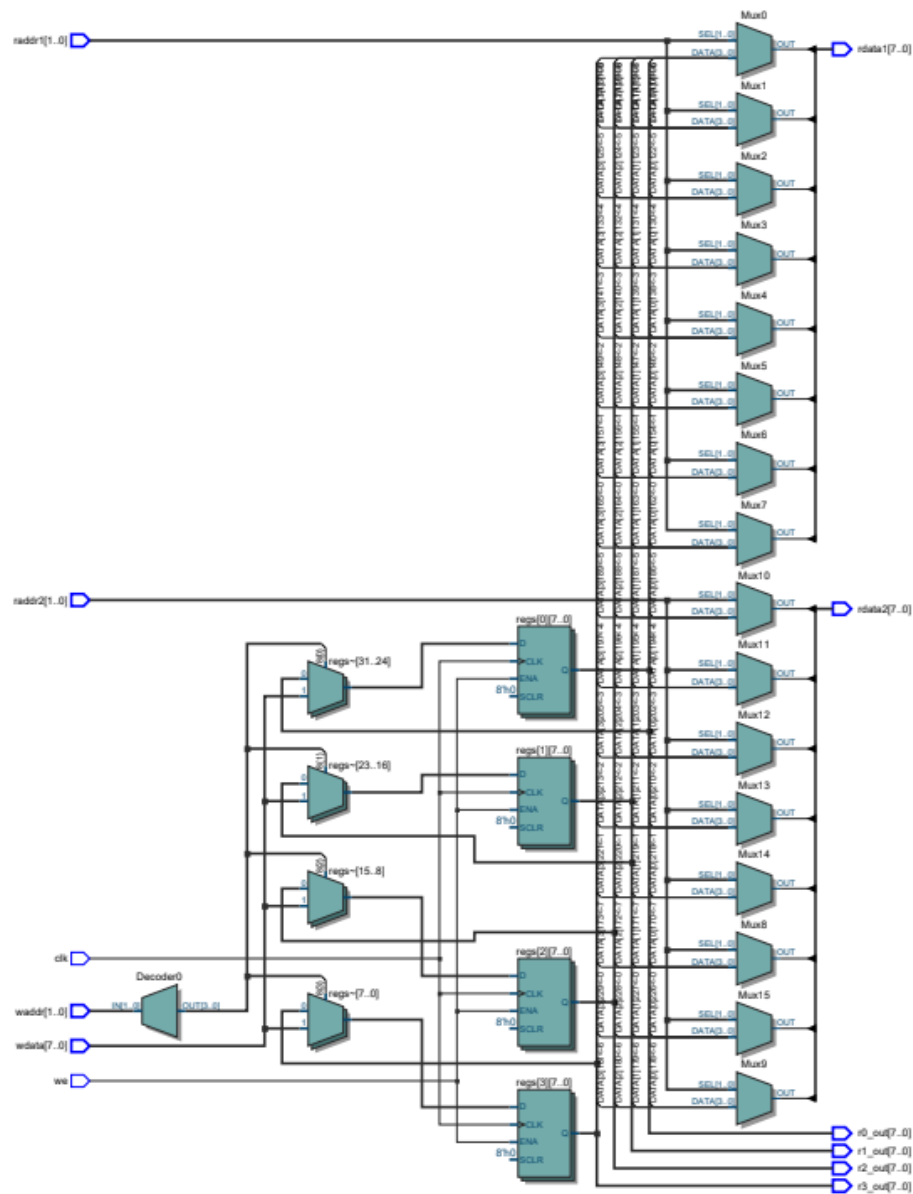2.3.5 BANCO DE REGISTRADORES


O módulo Banco de Registradores gerencia quatro registradores de 8 bits, controlados por um clock. Ele recebe um sinal de escrita, endereços de 2 bits para leitura e escrita, e dados de 8 bits para armazenar. Quando o sinal de escrita é ativo, grava os dados no registrador indicado na borda de subida do clock. Fornece duas saídas de leitura de 8 bits baseadas nos endereços fornecidos e saídas específicas para cada um dos quatro registradores.



5.Componente BANCO DE REGISTRADORES gerado pelo Quartus

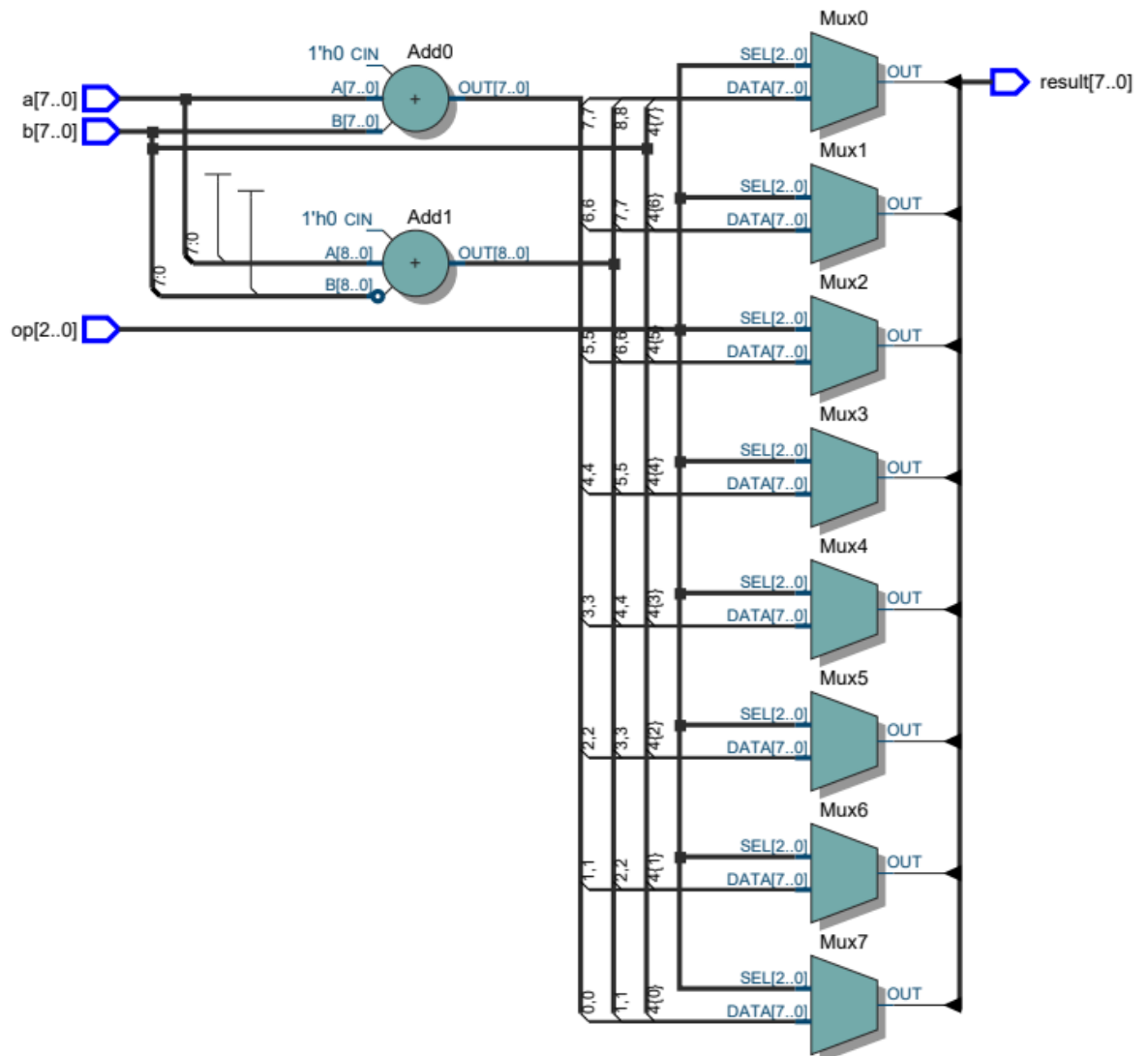2.3.6 ULA


O módulo Unidade Lógica e Aritmética realiza operações em dois operandos de 8 bits, guiado por um código de 3 bits. Ele soma ou subtrai os operandos, passa um valor diretamente para carregamento ou armazenamento, verifica igualdade para desvio condicional, ou retorna um endereço para salto. O resultado de 8 bits é gerado instantaneamente com base na operação escolhida, retornando zero se o código for inválido.



6.Componente ULA gerado pelo Quartus

 2.3.7 MUX


O módulo Multiplexador escolhe entre duas entradas de 8 bits com base em um sinal de controle de 1 bit. Se o sinal é zero, seleciona a primeira entrada; se é um, seleciona a segunda. A saída de 8 bits reflete a escolha feita instantaneamente, retornando zero caso o sinal de controle seja inválido.



7.Componente ULA gerado pelo Quartus

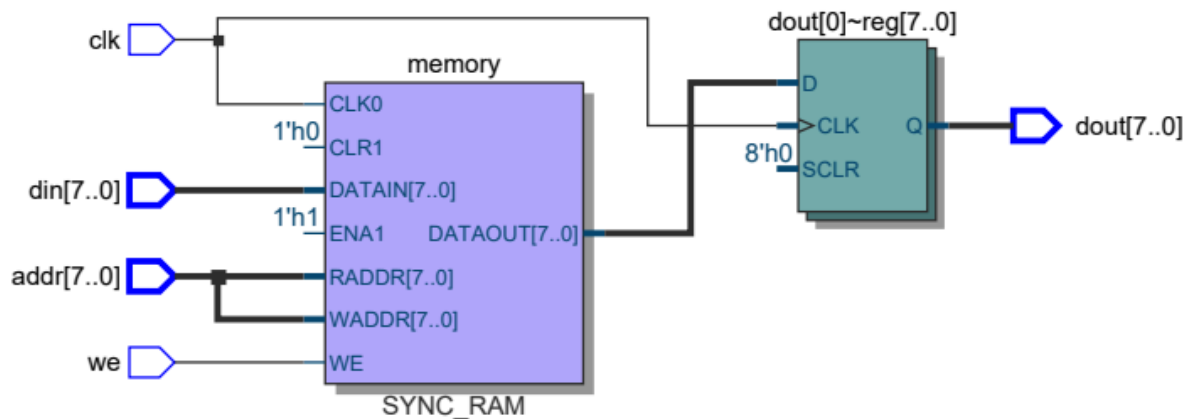2.3.8 RAM


O módulo RAM armazena e acessa dados em uma memória de 256 posições de 8 bits, controlada por um clock. Ele usa um endereço de 8 bits para localizar a posição, escreve um dado de entrada de 8 bits quando o sinal de escrita é ativo na borda de subida do clock, e fornece o dado armazenado como saída de 8 bits de forma síncrona.



8.Componente ULA gerado pelo Quartus

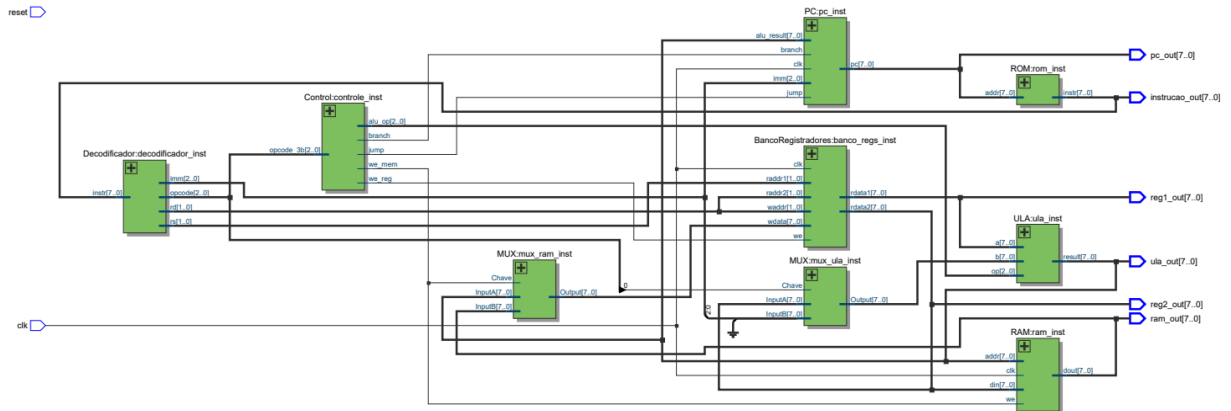2.4 DATAPATH

Trata-se da interligação das unidades funcionais, constituindo um caminho único para o fluxo de dados, e incorporando uma unidade de controle encarregada pela coordenação das operações executadas para distintas categorias de instruções.



9.Componente gerado pelo Quartus

3. TESTES

















































3.1 ULA

> a	U 234	234	112	150	0	111	89	48	155	191	74
> b	U 252	252	246	74	162	228	111	230	164	170	54
> op	B 100	100	111	000	011	000	001	101	000	100	101
> result	U 175	175	17	85	136	8	158	15	85	240	37

3.2 UNIDADE DE CONTROLE

> opcode_3b	B 010	010	011	000	101	000	110	111	110	001	011	000	010	111	110	101	111	101	010	110
> we_mem	B 1																			
> we_reg	B 0																			
> jump	B 0																			
> branch	B 1																			


3.3 PC

	Name	Value at 0 ps	0 ps	80,0 ns	160,0 ns	240,0 ns	320,0 ns	400,0 ns	480,0 ns	560,0 ns	640,0 ns	720,0 ns	800,0 ns	880,0 ns	960,0 ns
	alu_result	8 10011001	 10011001  10000110  10110011  00101010  00010001  01101001  01011010  11110000  10000111  10011111												
	branch	8 1													
	clk	8 1													
	imm	8 101	 101  001  011  111  011  101  010  001  100												
	jump	8 0													
	pc	U 85	 85  171  66  14  117  252  131  253  44  250  238  197  236  49  116  65  44  77  65  193												


3.4 RAM

Name	Value at 0 ps	0 ps	80,0 ns	160,0 ns	240,0 ns	320,0 ns	400,0 ns	480,0 ns	560,0 ns	640,0 ns	720,0 ns	800,0 ns	880,0 ns	960,0 ns
> clk	B 0													
> we	B 1													
> addr	B 11011100	11011100	01101000	01111010	01001110	11110101	00111101	11101110	11111100	11101011	10011011	00010011	01001101	11101001
> din	B 01100011	01100011	01011101	00100000	01011000	00001110	01100011	11001011	00111101	01100111	00100101	00100000	10101111	01001010
> dout	B 11100010	11100010	00010100	11101110	10111111	00000110	11100010	01011010	01111101	11100001	01101100	11111000	10100111	00001010


3.5 ROM

 


3.6 MUX

 

3.7 DECODIFICADOR

 

3.8 BANCO DE REGISTRADORES

 

4. CONSIDERAÇÕES

As considerações finais sobre este trabalho destacam a construção de um processador simples e funcional implementado em VHDL, composto por módulos interconectados que realizam tarefas essenciais. O Contador de Programa gerencia o fluxo de instruções, a ROM armazena programas pré-definidos como Fibonacci e testes, enquanto o Decodificador e a Unidade de Controle interpretam e direcionam as operações.

A Unidade Lógica e Aritmética executa cálculos e comparações, o Banco de Registradores armazena dados temporários, a RAM oferece memória volátil, e o Multiplexador facilita escolhas de dados. Juntos, esses componentes formam um sistema coeso, demonstrando princípios básicos de arquitetura de computadores com eficiência e clareza.

5. REFERÊNCIAS

<https://www.youtube.com/watch?v=8so9In8ZQUM&list=PLYE3wKnWQbHDdnb3FsDkNx2tj8xoQAPtN>

<https://www.youtube.com/watch?v=9DQO3H-UJCw>